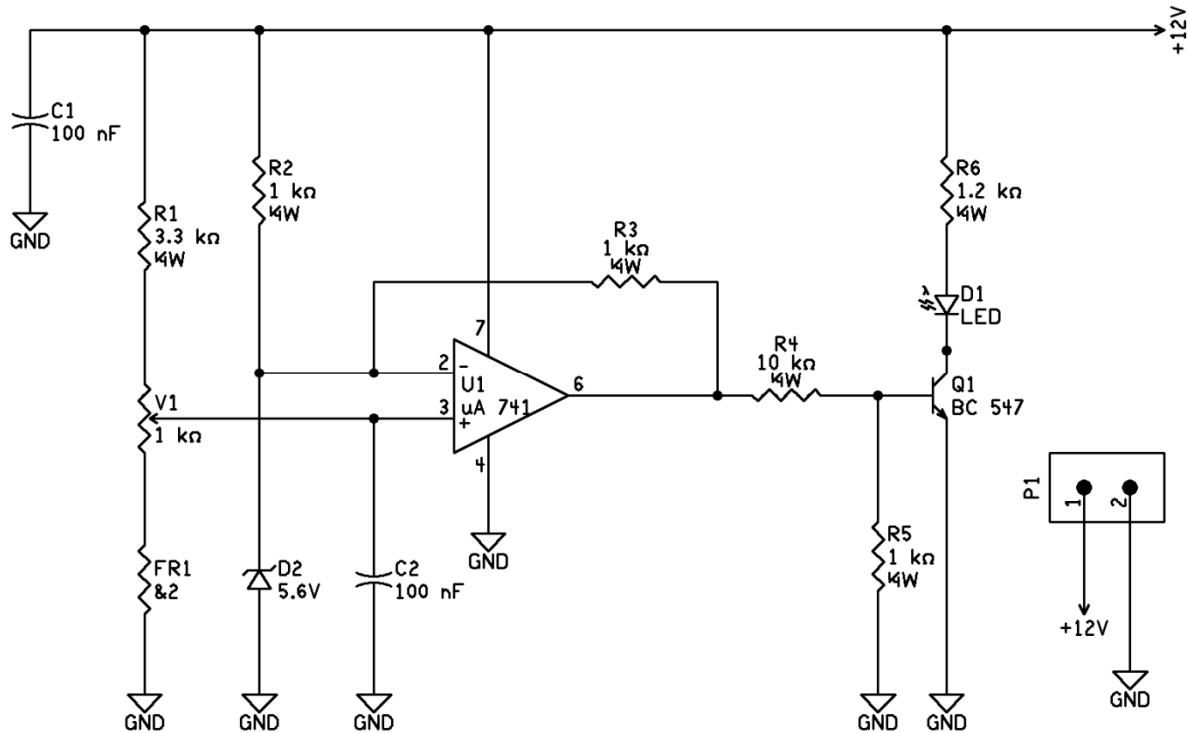


## CREPUSCOLARE CON $\mu A$ 741



**Elenco Componenti Crepuscolare con  $\mu A$  741**

Descrizione	Nome	Valore	Quantità	Riferimento sch
Resistenza	R	3,3 K $\Omega$ ¼ W	1	R <sub>1</sub>
Resistenza	R	1 K $\Omega$ ¼ W	1	R <sub>2</sub>
Resistenza	R	1 K $\Omega$ ¼ W	1	R <sub>3</sub>
Resistenza	R	10 K $\Omega$ ¼ W	1	R <sub>4</sub>
Resistenza	R	1 K $\Omega$ ¼ W	1	R <sub>5</sub>
Resistenza	R	1,2 K $\Omega$ ¼ W	1	R <sub>6</sub>
Trimmer verticale	R <sub>v</sub>	1 K $\Omega$ ¼ W	1	V <sub>1</sub>
Diodo Zener	D	5,6V ¼ W	1	D <sub>2</sub>
Diodo LED	D	Rosso 5mm	1	D <sub>1</sub>
Fotoreistenza	FR	4,7 K $\Omega$	1	FR <sub>1</sub>
Condensatore Poliestere	C	100 nF	1	C <sub>1</sub>
Condensatore Poliestere	C	100 nF	1	C <sub>2</sub>
Transistor NPN	Q	BC 547	1	Q <sub>1</sub>
Circuito Integrato	D	$\mu A$ 741	1	D <sub>1</sub>
Morsetto	P	2 Poli	1	P <sub>1</sub>